



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores



1º Curso del Grado en Ingeniería Informática



Tema 8

Relación de problemas


Problemas del tema 8

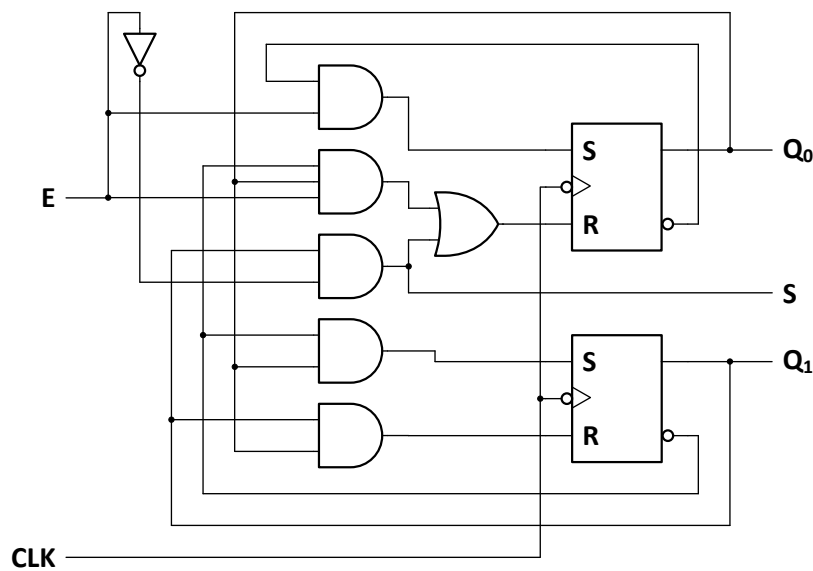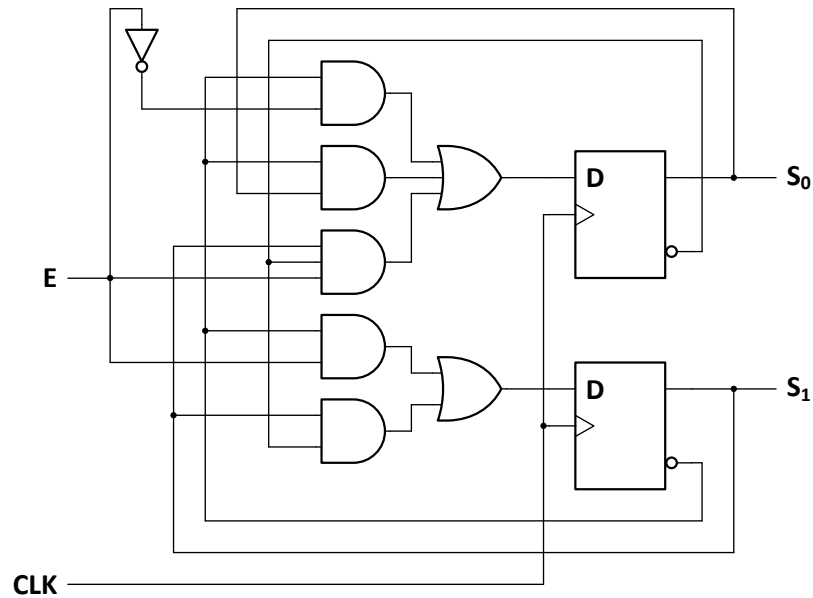1. Analizar los siguientes sistemas secuenciales implementados con flip-flops, obteniendo sus diagramas de estados.



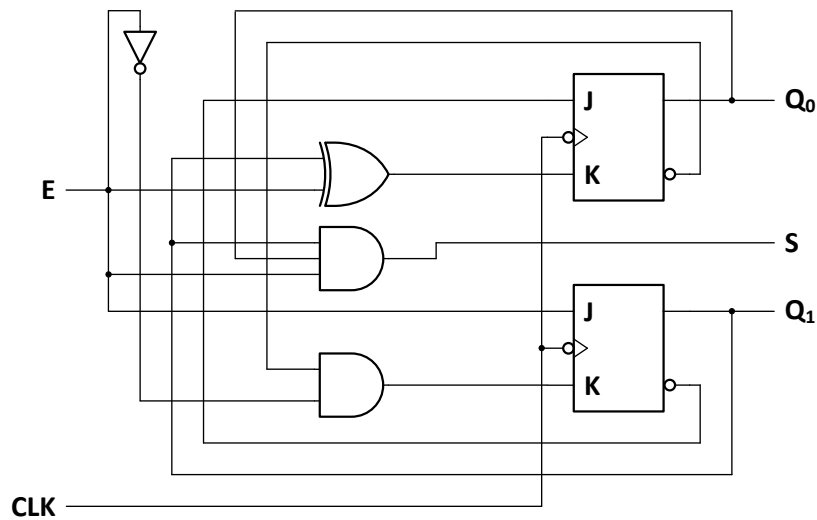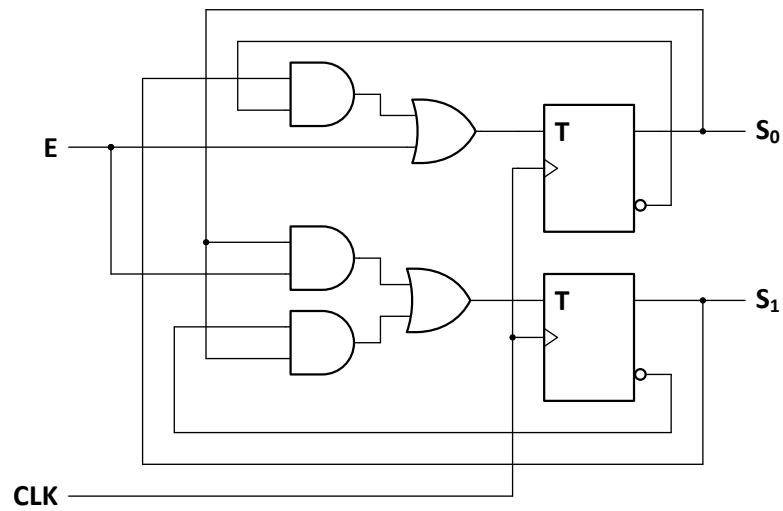

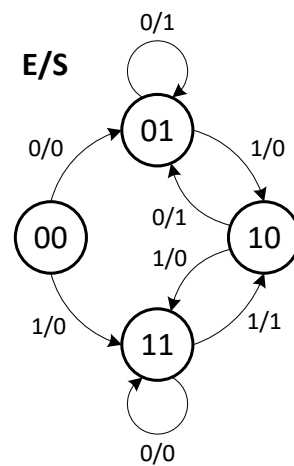
2. Dado el siguiente diagrama de estados:



Implementar un sistema secuencial cuyo funcionamiento se corresponda con dicho diagrama, usando:

- Flip-flops tipo SR.
- Flip-flops tipo JK.

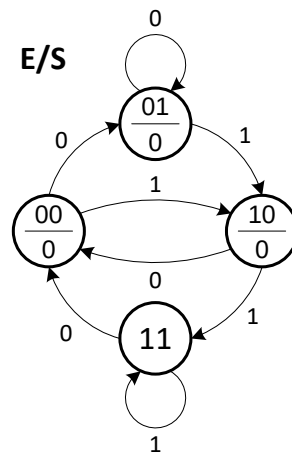3. Dado el siguiente diagrama de estados:



Implementar un sistema secuencial cuyo funcionamiento se corresponda con dicho diagrama, usando:

- a) Flip-flops tipo D.
- b) Flip-flops tipo T.